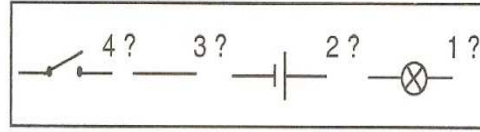


الأجوبة :

حل التمرين الأول :

- 1- أختار عناصر التركيب المنزلي :صهيرة - فاصل - مصباح 220V - مكواة - مأخذ التيار ذو مريط أرضي - مروحة كهربائية .
- 2- الجواب الصحيح : عند إزالة أحد المصابيح في دائرة مركبة على التوازي؛ المصابيح الأخرى تبقى متوهجة .



حل التمرين الثاني :

- حل التمرين الثالث : 1-ألاحظ : المصباحان L_1 ؛ L_2 يضيئان 2 - أعدد : التركيب على التوازي