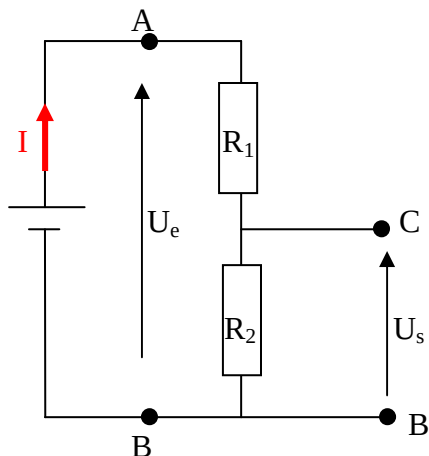


التمرين 11

ننجز التركيب المقسم للتوتر التالي :



نعطي : $U_e = 16V$ ، $R_1 = 330\Omega$ و $R_2 = 3300\Omega$

1. عبر عن شدة التيار I بدلالة U_e ، R_1 و R_2 .
2. أوجد العلاقة بين توتر الخروج U_s و U_e و R_1 و R_2 . أحسب U_s .