

الجدع المشترك	المضخم العملياتي	فيزياء تمارين 14
---------------	------------------	------------------

التمرين 03

المضخم المجمع :

k_1 ، k_2 و k_3 أعداد صحيحة .

بين أن تعبير توتر الخرج هو : $U_s = -\sum_{i=1}^{i=3} k_i E_i$.

