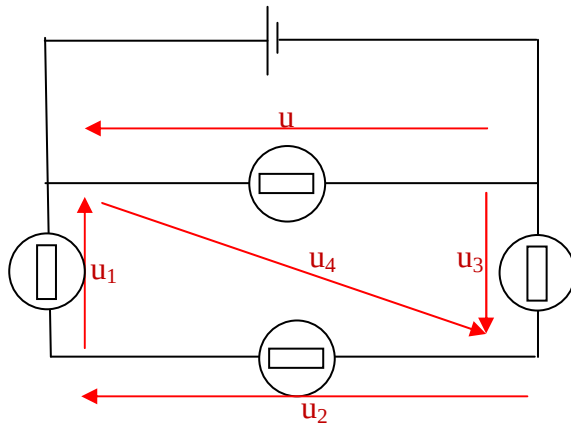


التمرين 06



نعتبر التركيب التالي :
 $u_2 = 4V$ ، $u_1 = 2V$ ، $u = 12V$
 أحسب قيمة كل من u_3 و u_4 .