

التمرين الثالث :

يحتوي تركيب كهربائي على مولد كهربائي مستمر ذو توتر $U=6V$ و مصباحين $L_1(6V-0,1A)$ و $L_2(6V-0,3A)$ مركبان على التوازي وقاطع التيار مغلق .
أ- أرسم الدارة الكهربائية .

ب- أحسب شدة التيار التي ينتجها المولد I_G

ج- أحسب القدرة الكهربائية للمصباح L_I

د- عين المصباح الذي قدرته الكهربائية أكبر من الآخر .