
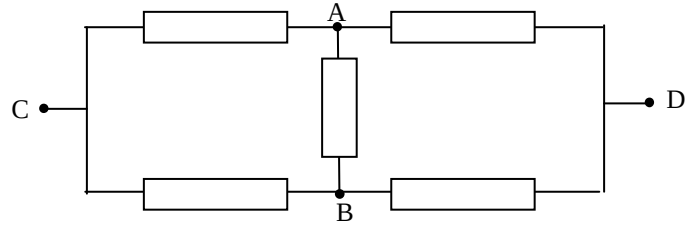


التمرين 06

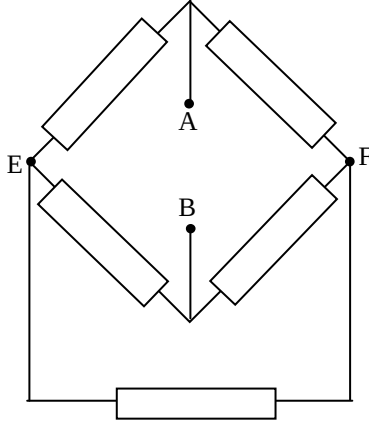نعتبر ثنائيي قطب (A,B) و (C,D) مكونة من موصلات متماثلة، مقاومة كل منها R .



1. هل (A,B) و (C,D) متماثلان ؟
2. عندما نطبق التوتر U_{AB} أو U_{CD} بين ثنائيي القطب ، نلاحظ ان التيار الكهربائي المار في أحد الموصلات منعدم. ما هو هذا الموصل ؟ علل الجواب.
استنتج مقاومة الموصل الأومي المكافئ في كل حالة .