

الأسئلة :

التمرين الأول :

1 - اختر عناصر التركيب المنزلي من العناصر التالية :

عمود مسطح - صهيرة - مصباح 6v - مكواة - منوب - مصباح 220v - مروحة - مأخذ التيار ذو مربط أرضي - فاصل .


2 - أنقل إلى ورقة إجابتك الجواب الصحيح :

- عند إزالة أحد المصابيح في دائرة مركبة على التوازي ؛ المصابيح الأخرى تبقى متوهجة .

- عند إزالة أحد المصابيح في دائرة مركبة على التوالي ؛ المصابيح الأخرى تبقى متوهجة .

- في التركيب على التوالي ؛ لا تربط المصابيح الواحد تلو الآخر .

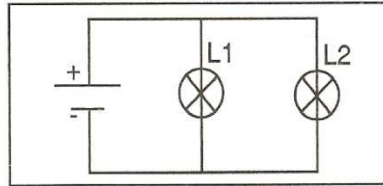التمرين الثاني : أعط رموز العناصر الكهربائية التالية : 1 المصباح - 2 العمود (المسطح) - 3 قاطع التيار في وضع فتح.



التمرين الثالث :

لدينا تركيب دائرة كهربائية

2 - حدد نوع تركيب هذه الدائرة .

1 - إذا كان المصباح L_2 متلف ماذا تلاحظ على المصباحين L_1 ; L_2 .